



Aula 03 - Linguagem de hardware e síntese de circuitos



Tópicos da aula

- **Operadores Lógicos e Aritméticos**
- **Tipos de dados**



Sinais INTERNOS e EXTERNOS

- Na aula anterior criamos um **componente** (porta lógica AND) com duas entradas e uma saída
- Na ENTIDADE definiu-se quais **sinais** “entram” ou “saem” deste componente
- Pergunta:** É possível ter “vários” componentes dentro de um mesmo componente?

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;  
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;  
  
ENTITY and2 IS  
PORT (  
    A      : IN STD_LOGIC;  
    B      : IN STD_LOGIC;  
    C      : OUT STD_LOGIC  
);  
END and2;  
  
ARCHITECTURE behavioral OF and2 IS  
BEGIN  
    C <= A and B;  
END behavioral;
```




Universidade Federal
de Santa Catarina

Sinais INTERNOS e EXTERNOS

Sinais **externos** do componente (A, B, C, D, E)

Sinais **internos** do componente (F, G)

Componente

 




Sinais INTERNOS e EXTERNOS

- ❏ **EXTERNOS:** são sinais de entrada e saída do componente (na declaração da **ENTIDADE**)
- ❏ **INTERNOS:** são sinais usados para conectar os pinos de dois ou mais componentes **dentro do FPGA**, ou conectar sinais internos de um componente interno ao FPGA (estão dentro da **ARQUITETURA**)



Exemplo: declaração de sinais

 

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

ENTITY COMPONENTE IS

    PORT (
        A      : IN STD_LOGIC;
        B      : IN STD_LOGIC;
        C      : IN STD_LOGIC;
        D      : IN STD_LOGIC;
        E      : OUT STD_LOGIC
    );
END COMPONENTE;

ARCHITECTURE behavioral OF COMPONENTE IS

    signal F : STD_LOGIC;
    signal G : STD_LOGIC;

BEGIN

    F <= A and B and C;
    G <= C and D;
    E <= F and G;

END behavioral;
```



Universidade Federal
de Santa Catarina

Outros “Tipos” de sinais internos

 **SIGNAL**

 **CONSTANT**

 **VARIABLE**

 **REAL**

 ...



Exemplo: Tipos

```
ARCHITECTURE behavioral OF COMPONENTE IS

    signal F : STD_LOGIC;
    signal G : STD_LOGIC;

    constant K : integer := 7;

BEGIN
```




Tipos Escalares



Tipos definidos	Valor	Exemplos
STD_LOGIC	1, 0, Z	
BOOLEAN	Verdadeiro, falso	TRUE, FALSE
INTEGER	$(-2^{31} - 1) \leq x \leq (2^{31} - 1)$	123
NATURAL	$0 \leq x \leq (2^{31} - 1)$	
REAL	$-3,65^{47} \leq x \leq 3,65^{47}$	
TIME	Pico, nano, micro, mili, etc.	1 us



Universidade Federal
de Santa Catarina

Tipos Compostos



Tipos definidos	Valor	Exemplos
STD_LOGIC_VECTOR	1, 0, Z	"011010010100"
STRING	Tipo caracter	"texto qualquer"



Exercícios

- ❏ Implementar uma porta lógica OR 4x1 usando `STD_LOGIC_VECTOR`
- ❏ Implementar uma porta lógica AND 8x1 usando `STD_LOGIC_VECTOR`



Definição de novos tipos

- A linguagem permite a criação de novos tipos
- Aplicações:
 - facilitar a leitura do código: estados de uma máquina
 - definir novos tipos físicos: resistência, capacitância etc.
 - novos tipos compostos: definição de memórias

- Declaração: palavra reservada **TYPE**

- Exemplo:

```
TYPE estado IS (parado, inicio, caso_1, caso_2, caso_3);  
SIGNAL abc : estado := parado;
```

- é definido um novo tipo **estado**

```
TYPE estado IS (parado, inicio, caso_1, caso_2, caso_3);
```

- declaração de um sinal do tipo **estado**

```
SIGNAL abc : estado := parado;
```

- valores possíveis para o sinal **abc**: **parado, inicio, caso_1, caso_2, caso_3**



Operadores

- **Divididos em classes:**
 - as classes definem a precedência dos operadores
 - operadores de uma mesma classe: igual precedência
- **Maior precedência:** classe diversos
- **Menor precedência:** classe lógicos
- **Operador not:** operador lógico; está na classe diversos devido à precedência

classe	operadores
lógicos	and or nand nor xor xnor
relacionais	= /= < <= > >=
deslocamento	sll srl sla sra rol ror
adição	+ - &
sinal	+ -
multiplicação	* / mod rem
diversos	** abs not



Universidade Federal
de Santa Catarina

FIM AULA 3