



Universidade Federal  
de Santa Catarina

## **Aula 14 - Circuitos especiais**




## Tópicos da aula

- **Conversor Paralelo para Serial**
- **Conversor Serial para Paralelo**
- **Detector de Borda de sinais**
- **Lógica de rejeição** (*Debounce Logic*)



## Conversor Paralelo → Serial

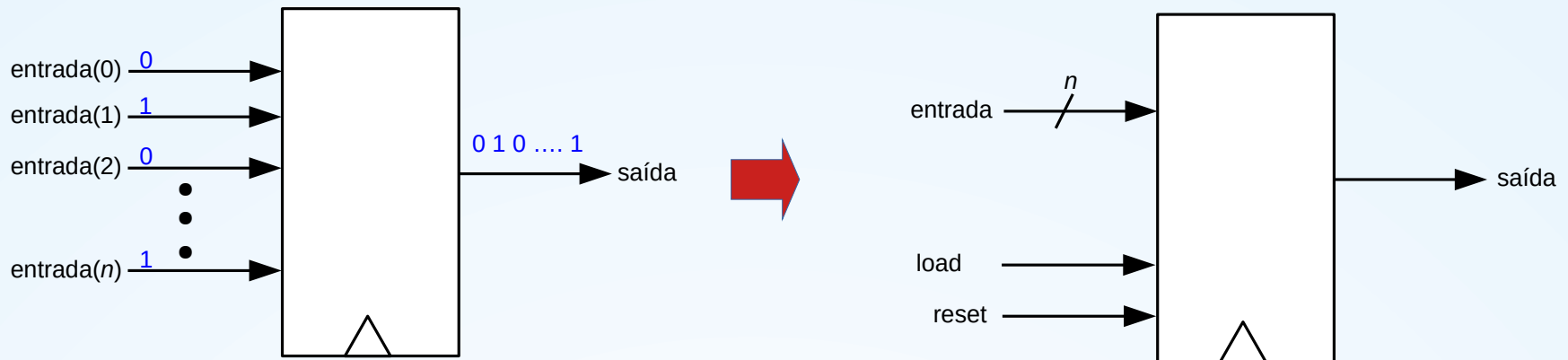

- ❏ Possíveis usos: seriais síncronas (SPI, I2C, etc) ou assíncronas (UART, por exemplo)




## Conversor Paralelo → Serial

```
24 entity PAR2SER is port
25 (
26     i_RST      : in std_logic;
27     i_CLK      : in std_logic;
28     --
29     i_LOAD     : in std_logic;
30     i_ND       : in std_logic;
31     i_DATA     : in std_logic_vector(7 downto 0);
32     o_TX       : out std_logic
33 );
34 end PAR2SER;
35
36 architecture Behavioral of PAR2SER is
37
38     -- Internal signals.
39
40     signal w_DATA : std_logic_vector (i_DATA'range);
41     signal w_ND   : std_logic;
42
43
44 begin
45
46     -- Serializer (MSB first).
47
48     U1 : process (i_CLK, i_RST)
49     begin
50         if(i_RST = '1') then
51             w_ND <= '0';
52
53         elsif falling_edge(i_CLK) then
54             if(i_ND = '1') then
55                 o_TX <= w_DATA(7);
56                 w_ND <= '1';
57             else
58                 w_ND <= '0';
59             end if;
60         end if;
61
62     end process U1;
63
64     --
65     -- Loading (or Shifting) the data into the serializer.
66     --
67     U2 : process (i_CLK)
68     begin
69
70         if rising_edge(i_CLK) then
71             if(i_LOAD = '1') then
72                 w_DATA <= i_DATA;
73
74             elsif(w_ND = '1') then
75                 w_DATA <= w_DATA(6 downto 0) & '0';
76             end if;
77         end if;
78
79     end process U2;
80
81
82 end Behavioral;
```



## Conversor Serial → Paralelo

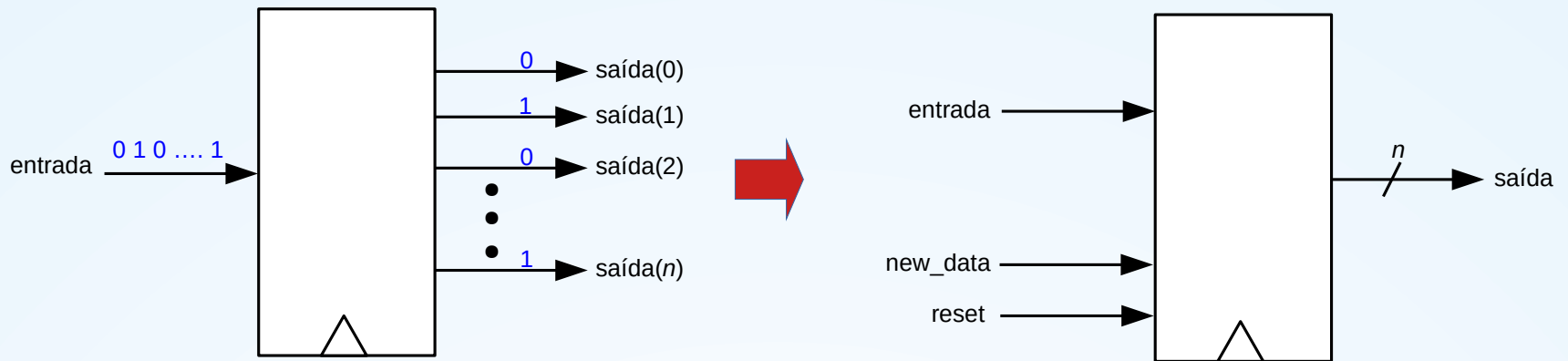

- ❏ Caminho inverso em comunicações seriais síncronas ou assíncronas




## Conversor Serial → Paralelo

```
23 entity SER2PAR is port
24 (
25     i_RST      : in std_logic;
26     i_CLK      : in std_logic;
27     --
28     i_ND       : in std_logic;
29     o_DATA      : out std_logic_vector(7 downto 0);
30     i_RX        : in std_logic
31 );
32 end SER2PAR;
33
34 architecture Behavioral of SER2PAR is
35
36     -- Internal signals.
37
38     signal w_DATA : std_logic_vector (o_DATA'range);
39
40
41
42 begin
43
44
45     U1 : process (i_RST, i_CLK)
46     begin
47         if (i_RST = '1') then
48             w_DATA <= (others => '1');
49
50         else
51             if rising_edge (i_CLK) then
52                 if(i_ND = '1') then
53                     w_DATA <= w_DATA(6 downto 0) & i_RX;
54                 end if;
55             end if;
56         end if;
57
58     end process U1;
59
60     o_DATA <= w_DATA;
61
62
63 end Behavioral;
```


 
## Detector de Borda


- ❏ Só se deve usar diretivas de análise de borda (**rising\_edge** ou **falling\_edge**) para o sinal de **Clock**
- ❏ Outros sinais precisam ter as bordas detectadas por um circuito apropriado




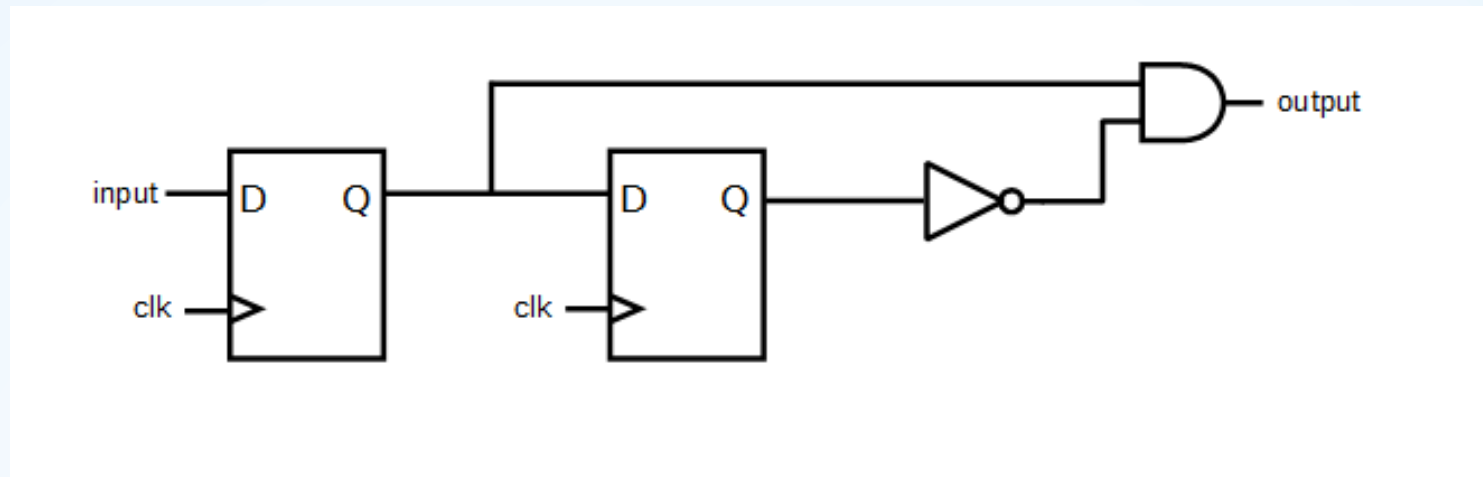
## Circuito Detector de Borda

- ❏ **Sinal** a ser avaliado entra na entrada do primeiro Flip-flop (**input**) e detecção da borda é indicada em **output**








## Código de um Detector de Borda

```
1.  library ieee;
2.  use ieee.std_logic_1164.all;
3.
4.  entity EdgeDetector is
5.      port (
6.          clk      :in std_logic;
7.          d        :in std_logic;
8.          edge     :out std_logic
9.      );
10. end EdgeDetector;
11.
12. architecture EdgeDetector_rtl of EdgeDetector is
13.
14.     signal reg1 :std_logic;
15.     signal reg2 :std_logic;
16.
17.     begin
18.         reg: process(clk)
19.         begin
20.             if rising_edge(clk) then
21.                 reg1 <= d;
22.                 reg2 <= reg1;
23.             end if;
24.         end process;
25.
26.         edge <= reg1 and (not reg2);
27.
28.     end EdgeDetector_rtl;
```


 
## Lógica de Rejeição


- ❏ Interruptores físicos, como **botões** de pressão e **interruptores** de alternância, estão todos sujeitos a **ruído** (ressaltos)
- ❏ O **ruído** ocorre quando o interruptor é pressionado ou invertido. Isso acontece entre os contatos de metal ao se unirem (ou separarem) rapidamente antes que eles tenham tempo de se estabelecer de modo estável




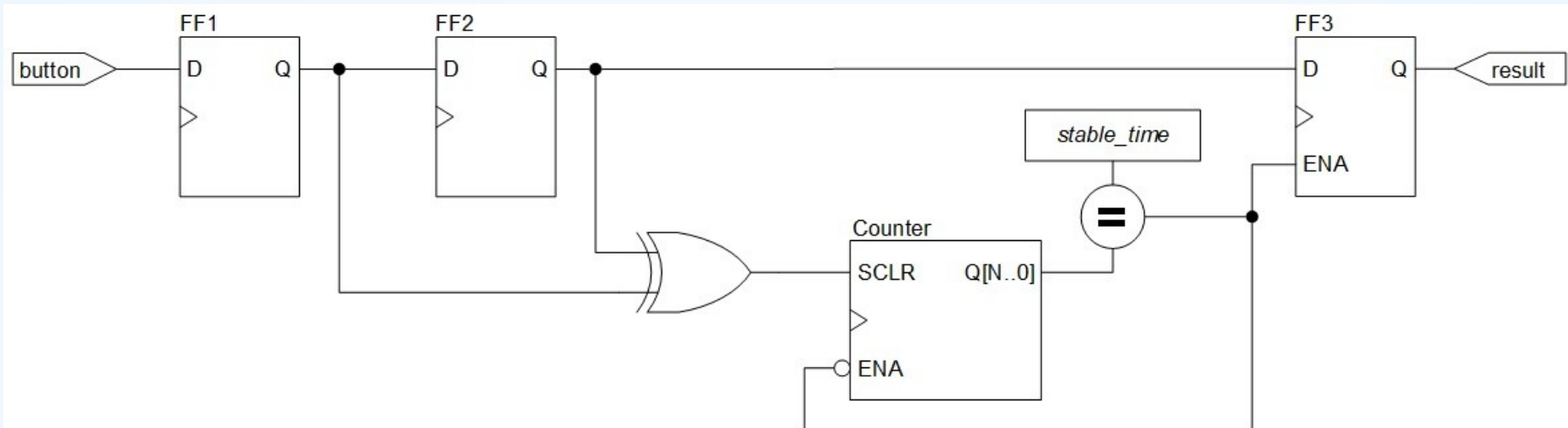
## Circuito de *Debounce*

- ❏ A ideia é utilizar um contador para verificar se o sinal fica estável por um determinado tempo
- ❏ Para chave e botões, é usual usar contadores de milisegundos (20 ms ou mais)





Universidade Federal  
de Santa Catarina

## **FIM AULA 14**