Aula I: 1 de 33

# Aula 01 - Introdução

Aula I: 2 de 33

# Tópicos da aula

- Objetivos da disciplina
- Metodologia de projeto pequenos sistemas digitais
- Metodologia de projeto grandes sistemas digitais
- Dispositivos lógicos programáveis

Aula I: 3 de 33

# Introdução

- Neste curso será ensinada uma linguagem de síntese de hardware (VHDL)
- A cada semana serão apresentados novos conceitos da linguagem e, em seguida, serão realizados experimentos de laboratório, utilizando ferramenta de síntese
- A avaliação do desempenho na disciplinas será através de uma prova escrita (P1) e um trabalho final (T1)

Aula I: 4 de 33

# Metodologia de projeto Pequenos Sistemas Digitais

- Normalmente são implementados com componentes eletrônicos discretos – pequenas unidades com funções lógicas fixas
- Esta metodologia é útil para analise de partes de grandes sistemas digitais



Aula I: 5 de 33


Row	Х	Υ	Z	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	ı	1	1	1


Aula I: 6 de 33

$$F = ((X+Y') \cdot Z) + (X' \cdot Y \cdot Z')$$




Aula I: 7 de 33

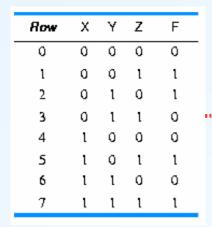

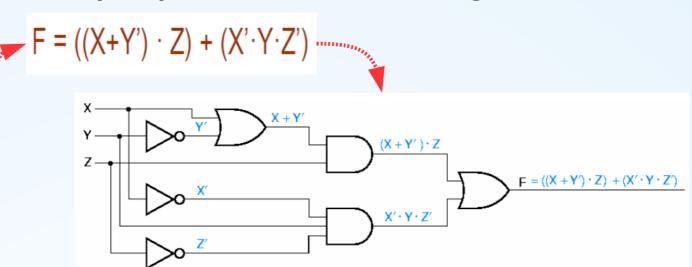




Aula I: 8 de 33

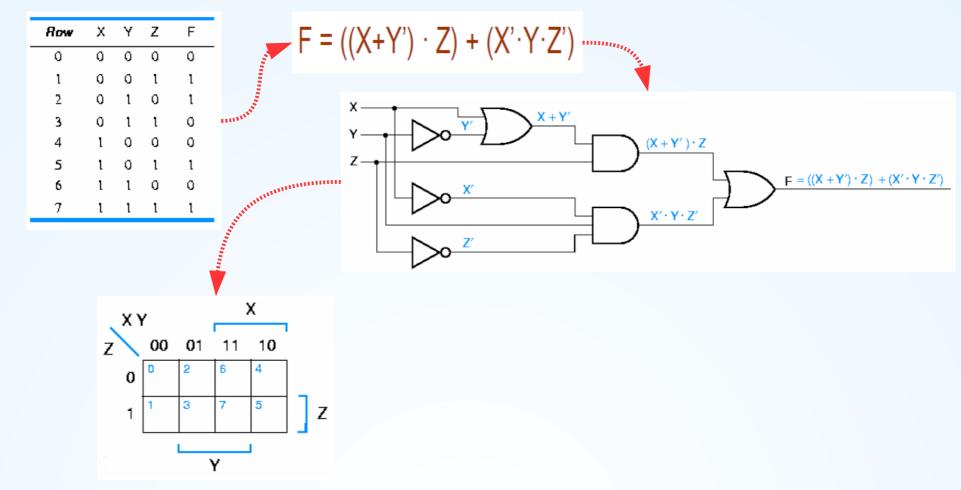




Aula I: 9 de 33

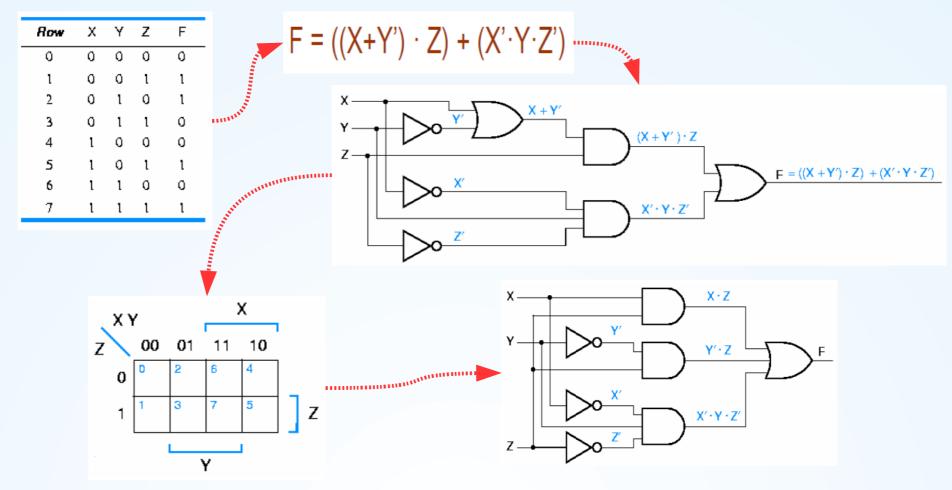

Aula I: 10 de 33

# Exemplo: lógica de controle de um sistema de alarme

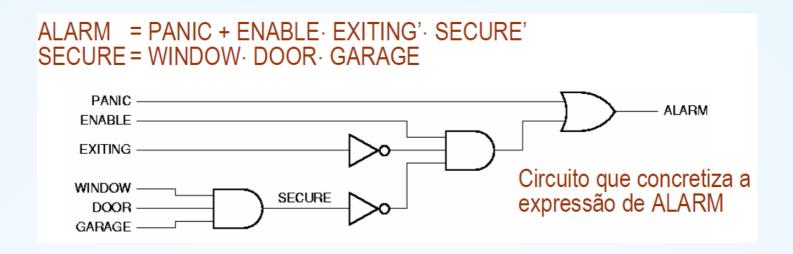


Aula I: 11 de 33

# Metodologia de projeto Grandes Sistemas Digitais

- Pequenos sistemas digitais normalmente são implementados em lógica discreta
- Sistemas digitais de maior porte são fisicamente inviáveis de serem feitos somente com lógica discreta
- Para grandes sistemas digitais o projeto é implementado em dispositivos lógicos programáveis
  - Menor área com alta densidade de blocos lógicos
  - Evita problemas com aquecimento
  - Evita problema com estabilidade de sinais

Aula I: 12 de 33

# Metodologia de projeto Grandes Sistemas Digitais

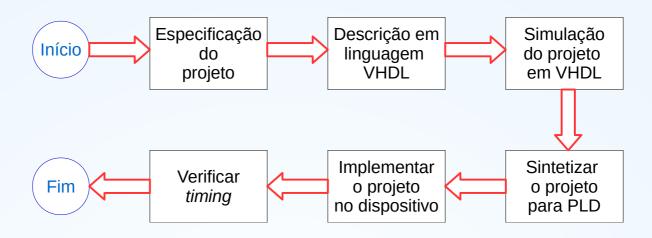

Aula I: 13 de 33

# Dispositivos Lógicos Programáveis

- Duas tecnologias são amplamente utilizadas
  - PLD
    - Programmable Logic Devices
    - Tecnologia anterior ao FPGA
    - Recomendado para pequenos circuitos digitais

#### FPGA


- Field Programmable Gate Array
- Tecnologia de maior uso na atualidade
- Adequado para grandes e complexos circuitos digitais

Aula I: 14 de 33

# O que é um PLD?
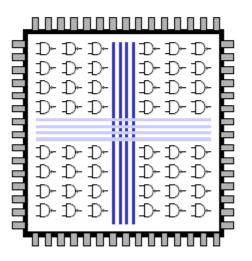
### Um PLD é um Dispositivo Lógico Programável


Um arranjo configurável de portas lógicas que pode ser "programado" para implementar uma função lógica qualquer



Arranjo de portas lógicas com interconexão programável eletricamente

#### Aula I: 15 de 33

# O que é um PLD?

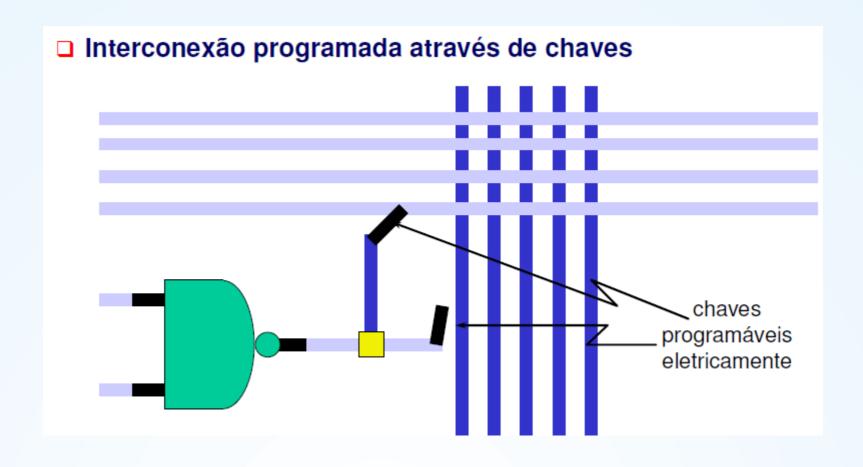


Aula I: 16 de 33

# Lembrando dos conceitos...

- Qualquer circuito lógico pode ser elaborado com um arranjo de portas AND, OR e NOT
  - Tabela Verdade
  - Maxtermos e Mintermos


#### Aula I: 17 de 33

# Um PLD simples

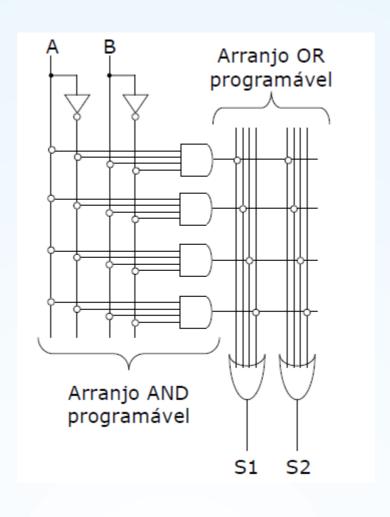


Aula I: 18 de 33

# Um PLD simples

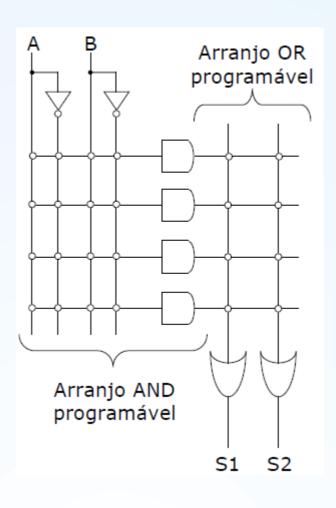


Aula I: 19 de 33

# S1=A.B

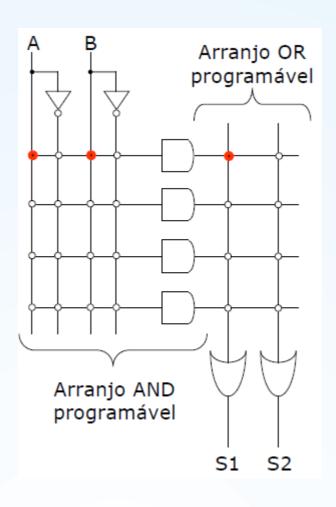


Aula I: 20 de 33

# S1=A'.B'

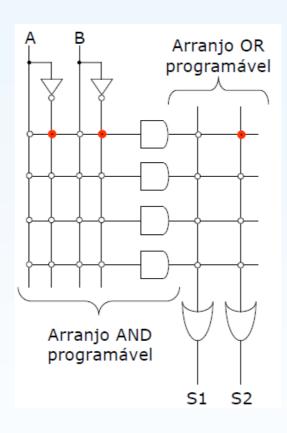

Aula I: 21 de 33

# S1=AB'+A'B

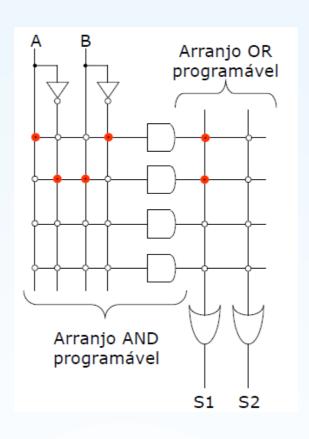


Aula I: 22 de 33

# CPLD – Complex PLD

- São PLDs de alta densidade lógica
- Um arranjo de múltiplos PLDs agrupados em blocos
- Outros nomes
  - EPLD Enhanced PLD
  - superPAL
  - megaPAL


Aula I: 23 de 33

# CPLD MAX® 10 (Altera)

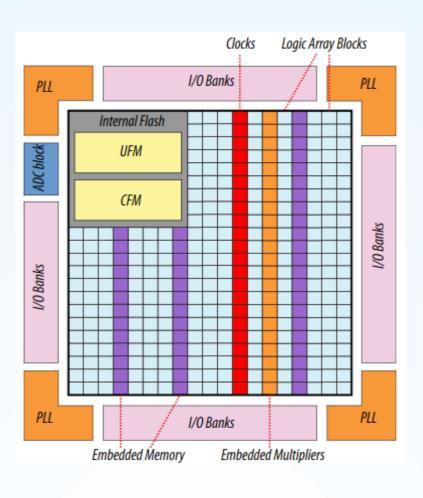

Aula I: 24 de 33

# CPLD MAX<sup>®</sup> 10 Modo de configuração

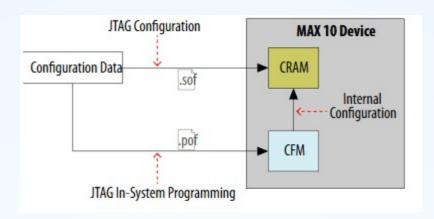

Aula I: 25 de 33

# FPGA – Field Programmable Gate Array

- Densidade lógica maior que dos CPLDs
- Arquitetura baseada em LUTs Look Up Tables
  - Não em arranjos de portas
- Integram muito mais flip-flops por porta lógica do que os CPLDs

Aula I: 26 de 33

# LUT – Look Up Table

- Uma LUT de N entradas implementa qualquer função lógica com N variáveis
- Exemplo



Exemplos de Funções implementadas:

S = not A

S = not B

S = A and B

S = A or B

S = A nand B


S = A nor B

...




Aula I: 27 de 33

# Estrutura interna de um FPGA

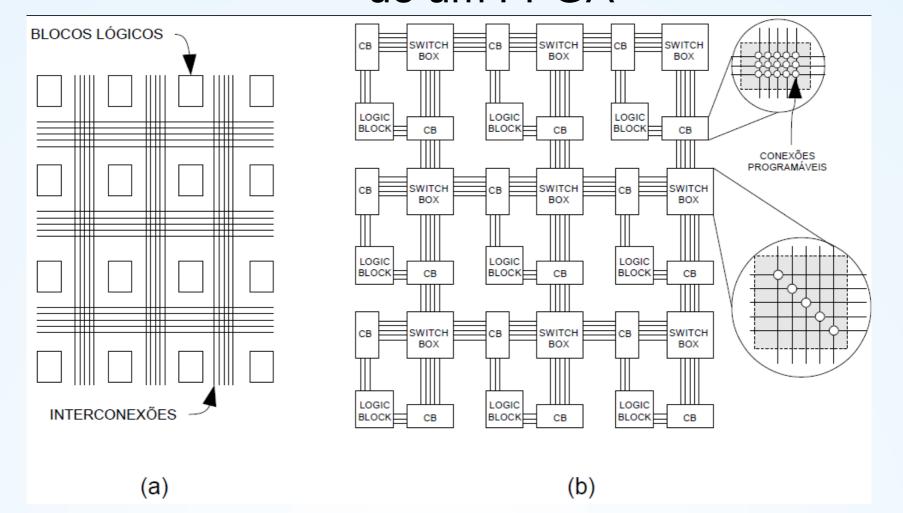

Aula I: 28 de 33


# Estrutura genérica de um Bloco Lógico

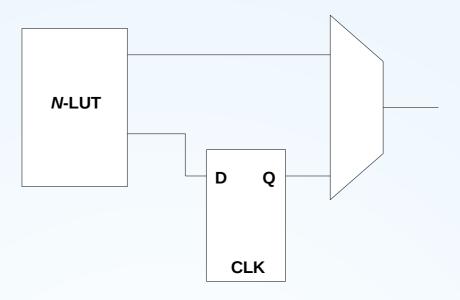



Aula I: 29 de 33

# Bloco lógico - Spartan 6 (Xilinx)

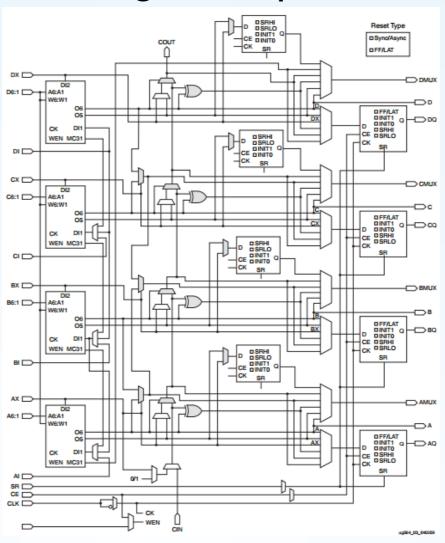



Aula I: 30 de 33

# Famílias de FPGA - Xilinx

#### **Product Tables and Product Selection Guides**











Aula I: 31 de 33

# Famílias de FPGA - Altera

## High-End FPGAs



- Highest bandwidth, highest density
- Integrated transceiver variants
- Design entire systems on a chip

#### Midrange FPGAs



- Balanced cost, power, and performance
- Integrated transceiver and processor variants
- Comprehensive design protection

#### **Lowest Cost and Power FPGAs**



- Lowest system cost and power
- Integrated transceiver and processor variants
- Fastest time to market

#### Non-Volatile FPGAs and Low-Cost CPLDs



- Instant-on, non-volatile solution
- Single-chip, dual-configuration non-volatile FPGA
- Low-cost, low-power CPLDs

Aula I: 32 de 33

# Ferramentas de desenvolvimento

- Quartus II
- Características básicas
  - Entrada: esquemático ou HDL
  - Síntese
  - □ Simulação
  - Análise de timing
  - Floorplaning
  - Configuração/Programação de PLD



Aula I: 33 de 33

# FIM AULA I